



**Graduação em Ciência da Computação/
Engenharia de Software**

Disciplina: Arquitetura de Computadores

Professor: José Wilson da Costa
jwcostaprof@gmail.com



Linguagem de Descrição de Hardware : VHDL e Verilog

```
module somador(a,b,S,C);  
    input a,b;  
    output S, C;  
    // linhas em branco são permitidas  
  
    assign S = a ^ b; // instrução 1  
    assign C= a & b; // instrução 2  
Endmodule
```




Linguagem de Descrição de Hardware : Tipos de Descrição

Fluxo de dados : descrevem sinais de saídas em função de sinais de entradas. Normalmente descritos por funções booleanas.

Descrição de comportamentos: descrevem o comportamento das saídas em relação às entradas. Em verilog o module contém a palavra prédefinida `always` ou `initial`. Normalmente utilizado quando se é difícil obter a expressão booleana.

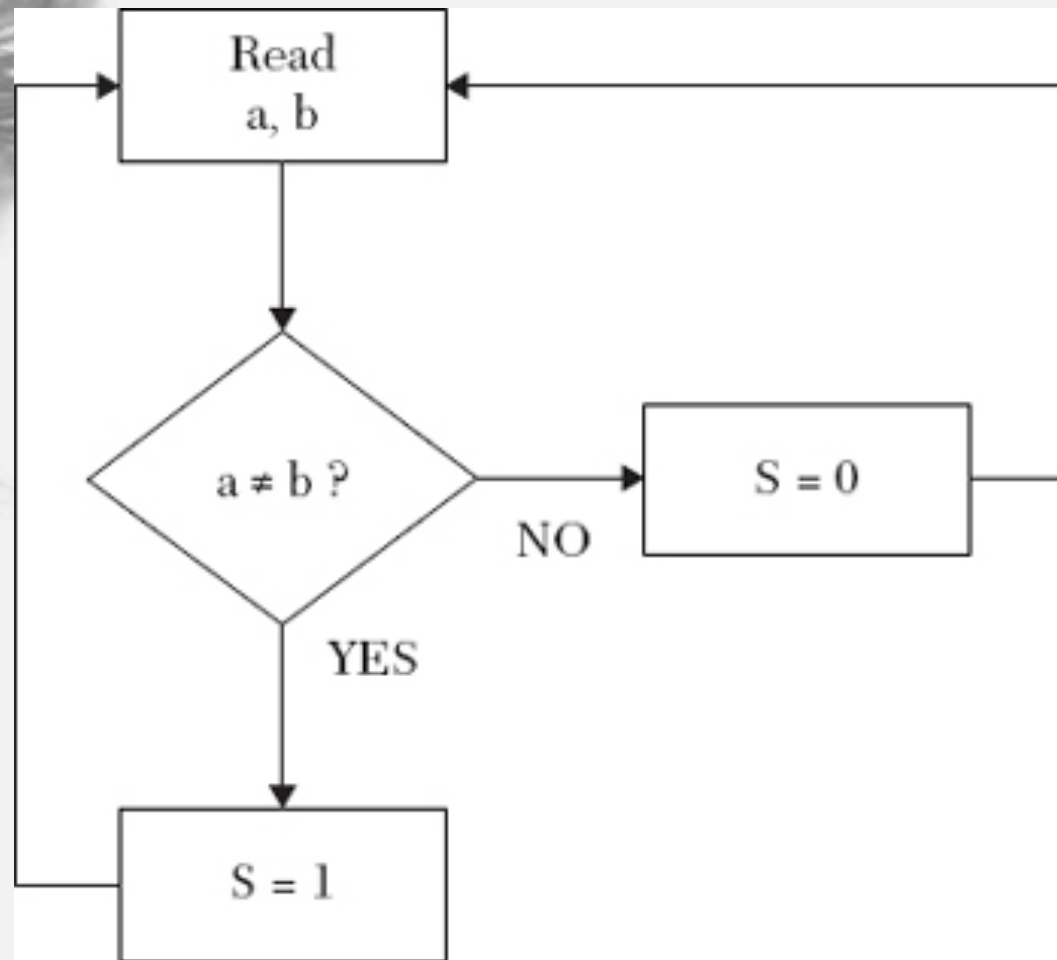Linguagem de Descrição de Hardware : Tipos de Descrição



Linguagem de Descrição de Hardware : Tipos de Descrição

```
module somador(a,b,S,C);  
    input a,b;  
    output S, C;  
    reg S,C;  
    always @ (a,b)  
    begin  
        if (a != b)  
            S = 1'b1;  
        else  
            S = 1'b0;  
        end  
    endmodule
```

Linguagem de Descrição de Hardware : Tipos de Descrição

Descrição estrutural : modela o sistema como componentes ou portas

```
module somador(a,b,S,C);  
    input a, b;  
    output S,C;  
    and a1(C,a,b);  
    //porta AND  
    xor x1(S,a,b);  
    //porta EXCLUSIVE-OR  
endmodule
```


Linguagem de Descrição de Hardware : Tipos de Descrição

Descrição de nível-chave : Descrição de mais baixo nível. O sistema é descrito usando chaves e transistores.

```
module inverte(y,a);  
    input a;  
    output y;  
    supply1 vdd;  
    supply0 gnd;  
    pmos p1(y, vdd, a);  
    nmos n1(y, gnd, a);  
    / *usa dos componentes pmos e nmos */  
endmodule
```

Linguagem de Descrição de Hardware : Tipos de Descrição

Descrição de tipo-misturado: Descrição de mais de um tipo. Sistemas de tamanho moderado ou grande.

Portas

Input: Porta de entrada somente. Em qualquer expressão de atribuição, a porta aparecerá somente no lado direito (isto é a porta é lida).

output: Em Verilog a porta de saída pode aparecer em qualquer lado da expressão.

inout: Esta porta pode ser usada tanto como uma porta de entrada como de saída. A porta inout representa um barramento bidirecional.

Operadores: Lógico, Relacional, Aritmético e de deslocamento

Operador lógico bit a bit

Operador	Equivalente Lógico	Tipo Operando	Tipo Resultado
&		Bit	Bit
		Bit	Bit
~ (&)		Bit	Bit
~ ()		Bit	Bit
^		Bit	Bit
~ ^		Bit	Bit
~		Bit	Bit

Operadores: Lógico, Relacional, Aritmético e de deslocamento

Operador lógico booleano

Operador	Operação	Número de Operandos
&&	AND	Dois
	OR	Dois

Resultado: 0 (false) ou 1 (true)

Exemplo:

Se $x = 1011$ e $y = 0001$ então $z = x \&\& y$ resultado 1

Se $x = 1010$ e $y = 0101$ então $z = x \&\& y$ resultado 0

Operadores: Lógico, Relacional, Aritmético e de deslocamento

Operador lógico de redução

Operado	Operação	Número de Operandos
&	Redução AND	Um
	Redução OR	Um
~&	Redução NAND	Um
~	Redução NOR	Um
^	Redução XOR	Um
~ ^	Redução XNOR	Um
!	NEGATION	Um

Exemplo: Se $x = 1011$ então $z = \&x$

Resultado $z = (1\&0\&1\&1) = 0$

Operadores: Lógico, Relacional, Aritmético e de deslocamento

Operador Relacional

Operador	Descrição	Tipo de Resultado
==	Igualdade	0, 1, x
!=	Diferença	0, 1, x
===	Igualdade inclusive	0, 1
!==	Diferença inclusive	0, 1
<	Menor que	0, 1, x
<=	Menor ou igual	0, 1, x
>	Maior que	0, 1, x
>=	Maior ou igual	0, 1, x
?	Condicional	0, 1, x

Operadores: Lógico, Relacional, Aritmético e de deslocamento

Operador Aritmético

Operador	Descrição	Tipo A ou B	Tipo Y T
+	Adição $A + B$	A numérico B numérico	Numérico
-	Subtração $A - B$	A numérico B numérico	Numérico
*	Multiplicação $A * B$	A numérico B numérico	Numérico
/	Divisão A / B	A numérico B numérico	Numérico
%	Módulo $A \% B$	A numérico, não real B numérico, não real	Numérico, não real
**	Expoente $A ** B$	A numérico B numérico	Numérico
{ , }	Concatenação $\{A , B\}$	A numérico ou array B numérico ou array	Mesmo que A
{N{A}}	Repetição	A numérico ou array	Mesmo que A

Operadores: Lógico, Relacional, Aritmético e de deslocamento

Operador de Deslocamento

Operação	Descrição	Operando A →	Operando A
A << 1	Deslocamento lógico de uma posição para esquerda	1110	1100
A << 2	Deslocamento lógico de duas posições para esquerda	1110	1000
A >> 1	Deslocamento lógico de uma posição para direita	1110	0111
A >> 2	Deslocamento lógico de duas posições para direita	1110	0011
A.>>> 2	Deslocamento aritmético de duas posições para direita	1110	1111
A.<<< 2	Deslocamento aritmético de duas posições para esquerda	1110	1000

Tipos de dados

Tipo redes

Valor

Definição

0

Lógico 0 (false)

1

Lógico 1 (true)

X

Não conhecido

Z

Alta impedância

Exemplos:

wire soma;

wire S1 = 1'b0;

Tipos de dados

Tipo registradores

Valor	Definição
0	Lógico 0 (false)
1	Lógico 1 (true)
X	Não conhecido
Z	Alta impedância

Exemplos:
reg soma;

Tipos de dados

Vetores

```
wire [3:0] a = 4'b1010;  
reg [7:0] total = 8'd12;
```

integer , real

Parâmetro

```
module compr_genr (X, Y, xgty, xlty, xeqy);  
parameter N = 3;  
input [N:0] X, Y;  
output xgty, xlty, xeqy;  
wire [N:0] soma, Yb;
```

Tipos de dados


Array

parameter N = 4;

parameter M = 3;

reg signed [M:0] C [0:N];

Tipos de dados

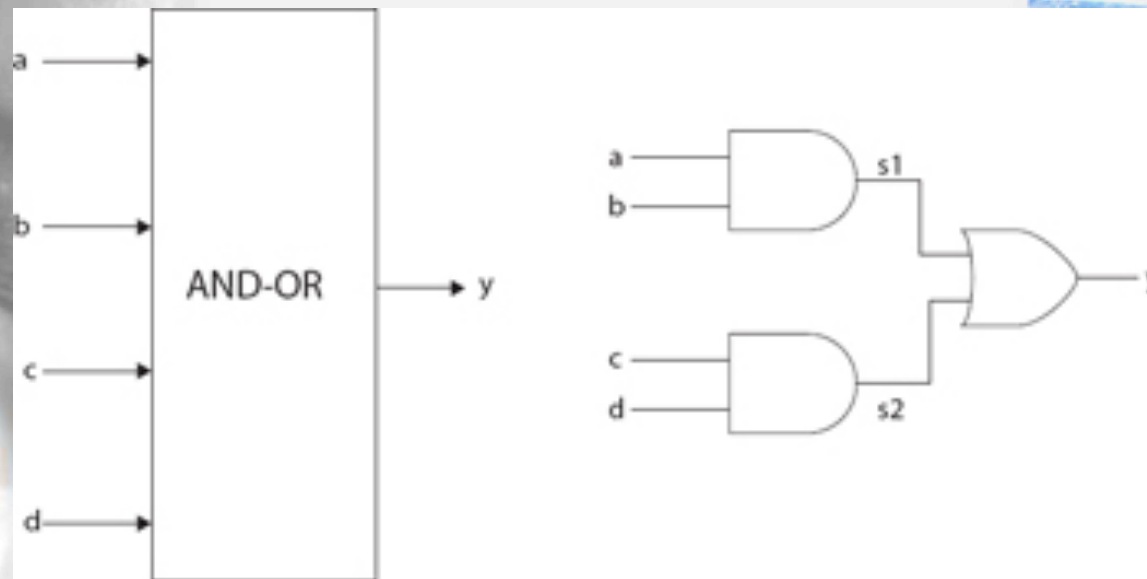

$$s1 = ab \quad ; \quad s2 = cd ;$$


$$y = s1 + s2$$

$$Y = ab + cd$$

Exemplo: declaração e atribuição

```
module andor (a,b,c,d, y );  
    input a,b,c,d;  
    output y;  
    wire s1, s2; /* instrução wire não é necessária,  
    pois s1 e s2 são bits únicos */  
        assign s1 = a & b; //instrução 1.  
        assign s2 = c & d; //instrução 2.  
        assign y = s1 | s2; //instrução 3.  
endmodule
```

Exemplo: declaração e atribuição

 

Exemplo: tempo de espera

```
module and_orDlyVr( a,b,c,d, y );  
input a,b,c,d;  
output y;  
time dly = 10;  
wire s1, s2;  
    assign # dly s1 = a & b; //statement 1.  
    assign # dly s2 = c & d; //statement 2.  
    assign # dly y = s1 | s2; //statement 3.  
endmodule
```

Exemplo: tempo de espera

